

MILESTONE 1: DESIGN OF A VENDING MACHINE

GVHD: Trần Hoàng Linh

Student:

Thái Khắc Hùng - 2311306

Trương Tuấn Hải -

Phạm Vũ Hoàng Phúc -

1. Introduction:

Mốc đầu tiên trong học phần là thiết kế một máy bán hàng tự động bằng SystemVerilog. Sinh viên được yêu cầu tuân thủ các quy tắc lập trình cụ thể và nộp báo cáo. Nếu bạn phát hiện bất kỳ lỗi nào hoặc có đề xuất để cải thiện tài liệu này, vui lòng gửi email cho trợ giảng theo địa chỉ cxhai.sdh221@hcmut.edu.vn với tiêu đề “[CA203 FEEDBACK]”.

2. Mục tiêu:

- + Hiểu các quy tắc lập trình.
- + Ôn lại kiến thức cơ bản về thiết kế logic và khái niệm FSM (Finite State Machine – máy trạng thái hữu hạn).
- + Thiết kế một máy bán hàng tự động bằng SystemVerilog.

Quy tắc lập trình:

Khi lập trình, điều quan trọng cần nhớ là bạn sẽ phải quay lại mã của mình nhiều lần cho các mục đích khác nhau như gỡ lỗi và cải tiến. Giữ cho mã nguồn sạch sẽ sẽ giúp bạn tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Ngược lại, một tệp mã lộn xộn có thể gây choáng ngợp về mặt trực quan và làm gián đoạn tinh thần, khiến bạn tự hỏi mình đã làm gì. Trong học phần này, bạn được khuyến nghị mạnh mẽ nên tuân thủ các quy tắc lập trình được cung cấp trong đường dẫn sau.

Đề bài:

Máy bán hàng tự động là một loại máy phân phối nhận tiền xu hoặc tiền giấy và phát ra nước ngọt hoặc đồ ăn nhẹ. Một bộ điều khiển máy bán hàng tự động đơn giản được mô tả trong Hình 1.

 


Figure 1: Vending machine's ports

Thiết kế một máy bán hàng tự động đáp ứng các yêu cầu sau:

- + Máy bán hàng tự động có khả năng chấp nhận các loại tiền xu: ¢5 (Nickel), ¢10 (Dime), ¢25 (Quarter). Tuy nhiên, tại mỗi chu kỳ xung clock, máy chỉ chấp nhận một đồng xu.
- + Khi số tiền đã nạp vượt quá ¢20, máy sẽ phát ra một lon nước ngọt và tính toán tiền thối lại chính xác.
- + Tiền thối được biểu diễn bằng dữ liệu 3-bit:
 - 000 → ¢0
 - 001 → ¢5
 - 010 → ¢10
 - 011 → ¢15
 - 100 → ¢20
- + Ví dụ: Khách hàng đưa vào một đồng Dime (¢10), sau đó đưa thêm một đồng Quarter (¢25). Trong chu kỳ kế tiếp, hệ thống sẽ phát ra một lon nước ngọt và trả lại ¢15 tiền thối.
- +

 


Figure 2: Waveform of an example vending machine

3. SPECIFICATION

Signal	Width	Direction
i_clk	1	Input
i_nickle	1	Input
i_dime	1	Input
i_quarter	1	Input
o_soda	1	Output
o_change	3	Output

2. CONTROL UNIT


FINITE STATE MACHINE

_ Nhóm quyết định sử dụng ngõ ra **Mealy** thay vì **Moore** vì có thể tối ưu được các trạng thái. Để có thể đáp ứng yêu cầu *o_soda* và *o_change* cập nhật sau một chu kỳ clock thì nhóm sẽ sử dụng *next_soda* và *next_change* ở combination và sau đó mới cập nhật bởi xung clock.

Bảng trạng thái: Dựa vào đề bài, ta có thể lập nên một bảng trạng thái như sau:

Trạng thái hiện tại	Trạng thái kế tiếp				Ngõ ra Mealy							
	i_quarter	i_dime	i_nickle	Else	i_quarter		i_dime		i_nickle		Else	
					o_soda	o_change	o_soda	o_change	o_soda	o_change	o_soda	o_change
S0 (2'b00) (Chưa bỏ hoặc đã bỏ vào >= 20)	S0	S2	S1	S0	1'b1	3'b001	1'b0	3'b000	1'b0	3'b000	1'b0	3'b000
S1 (2'b01) (Đã bỏ vào	S0	S3	S2	S1	1'b1	3'b010	1'b0	3'b000	1'b0	3'b000	1'b0	3'b000

¢5)												
S2 (2'b10) (Đã bỏ vào ¢10)	S0	S0	S3	S2	1'b1	3'b011	1'b1	3'b000	1'b0	3'b000	1'b0	3'b000
S3 (2'b11) (Đã bỏ vào ¢15)	S0	S0	S0	S3	1'b1	3'b100	1'b1	3'b001	1'b1	3'b000	1'b0	3'b000

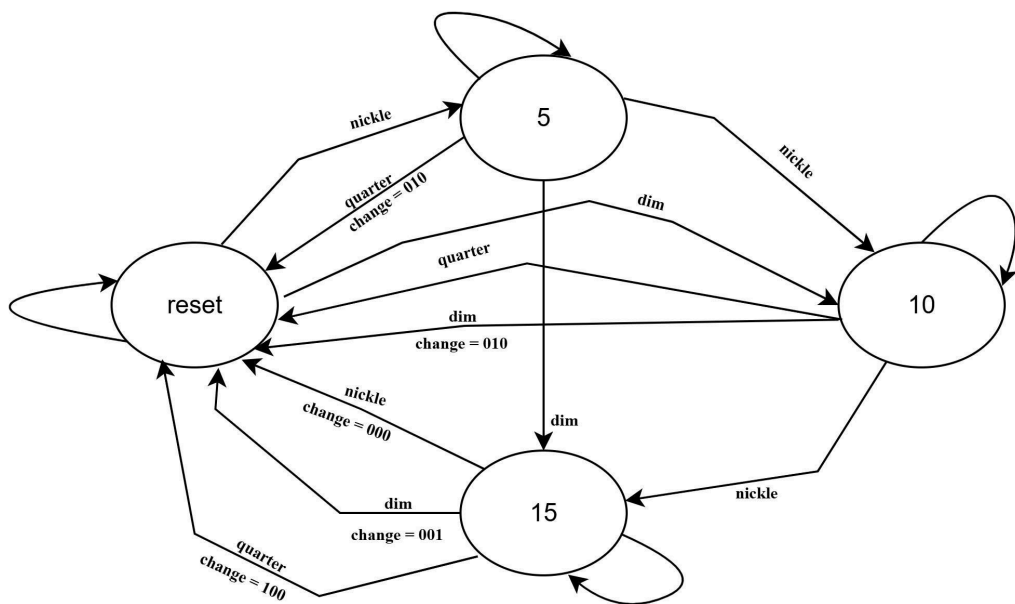

Phần code: Sử dụng QuestaSim để viết code Verilog.

Code design

```
// Code your design here

module vending_machine(
    input wire i_clk,
    input wire i_nickle, i_dime, i_quarter,
    output reg o_soda,
    output reg [3:0] o_change);

    localparam S0 = 2'b00, S1 = 2'b01, S2 = 2'b10, S3 = 2'b11;
    reg [1:0] current_state, next_state;
    reg next_soda;
    reg [3:0] next_change;

    always @(posedge i_clk) begin
        current_state <= next_state;
        o_soda <= next_soda;
        o_change <= next_change;
    end
end
```

```

always @(*) begin
    next_soda = 0;
    next_change = 3'b000;

    case (current_state)
        S0 : case ({i_quarter, i_dime, i_nickle})
            3'b100 : begin
                next_state = S0;
                next_soda = 1'b1;
                next_change = 3'b001;
            end
            3'b010 : begin
                next_state = S2;
                next_soda = 1'b0;
                next_change = 3'b000;
            end
            3'b001 : begin
                next_state = S1;
                next_soda = 1'b0;
                next_change = 3'b000;
            end
            default: next_state = S0;
        endcase

        S1: case ({i_quarter, i_dime, i_nickle})
            3'b100 :begin
                next_state = S0;
                next_soda = 1'b1;
                next_change = 3'b010;
            end
            3'b010: begin
                next_state = S3;
                next_soda = 1'b0;
                next_change = 3'b000;
            end
            3'b001: begin
                next_state = S2;
                next_soda = 1'b0;
                next_change = 3'b000;
            end
            default: next_state = S1;
        endcase

        S2: case ({i_quarter, i_dime, i_nickle})
            3'b100 :begin
                next_state = S0;
                next_soda = 1'b1;
                next_change = 3'b011;
            end
            3'b010: begin
                next_state = S0;
                next_soda = 1'b1;
                next_change = 3'b000;
            end
            3'b001: begin
                next_state = S3;
                next_soda = 1'b0;
                next_change = 3'b000;
            end
            default: next_state = S0;
        endcase
    endcase
end

```

```

        default: next_state = S2;
    endcase

    S3: case ({i_quarter, i_dime, i_nickle})
        3'b100 :begin
            next_state = S0;
            next_soda = 1'b1;
            next_change = 3'b100;
        end
        3'b010: begin
            next_state = S1;
            next_soda = 1'b1;
            next_change = 3'b001;
        end
        3'b001: begin
            next_state = S0;
            next_soda = 1'b1;
            next_change = 3'b000;
        end
        default: next_state = S3;
    endcase

    default: begin
        next_state = S0;
        next_soda = 0;
        next_change = 3'b000;
    end

endcase
end

endmodule

```

Code testbench:

```

// Code your testbench here
module tb_vending_machine;
    reg i_clk;
    reg i_nickle, i_dime, i_quarter;
    wire o_soda;
    wire [2:0] o_change;

    vending_machine dut(
        .i_clk(i_clk),
        .i_nickle(i_nickle),
        .i_dime(i_dime),
        .i_quarter(i_quarter),
        .o_soda(o_soda),
        .o_change(o_change)
    );

    initial begin
        i_clk = 0;
        forever #5 i_clk = ~i_clk;
    end
endmodule

```

```

end

initial begin

    #5 i_nickle = 0;
    i_dime = 0;
    i_quarter = 0;

    #10 i_dime = 1;
    #10 i_dime = 0;


    #10 i_quarter = 1;
    #10 i_quarter = 0;

    #10 i_nickle = 1;
    #10 i_nickle = 0;
    i_dime = 1;
    #10 i_dime = 0;
    i_quarter = 1;
    #10 i_quarter = 0;


    #100;
    $finish;
end
endmodule

```

KẾT QUẢ MÔ PHỎNG WAVEFORM:

 

DATAPATH:

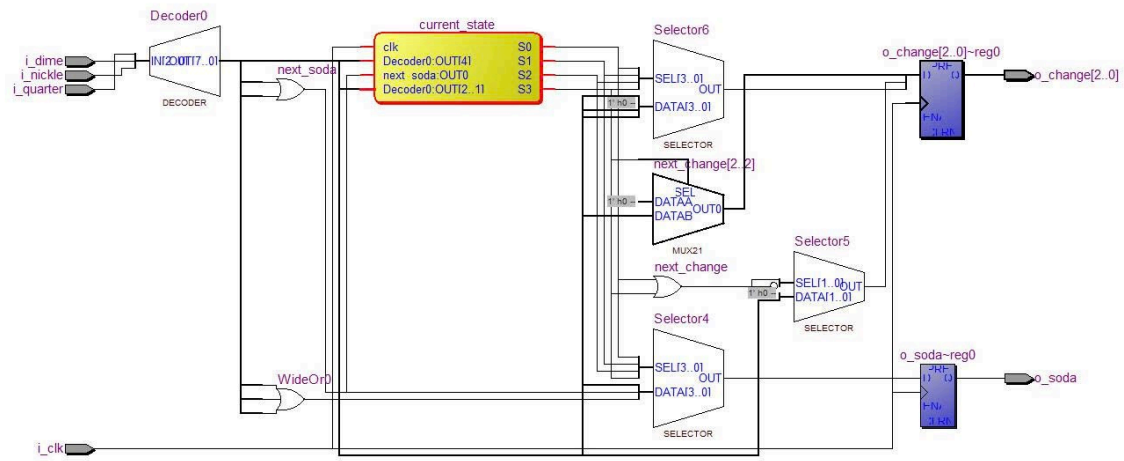

CONTROL UNIT:

